




**Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia**

**2019/2020**

**Arquitetura de Computadores**

Licenciatura em Engenharia Informática

# **1º Projeto – Processador Básico**

 

**Trabalho realizado por:**

Diego Briceño (nº 2043818)

Rúben Rodrigues (nº 2046018)

Funchal, 14 de março de 2020

## Índice

1.	Introdução .....	3
2.	Objetivos .....	3
3.	Desenvolvimento.....	3
3.1.	Placa-mãe .....	3
3.1.1.	Memória de Dados (RAM).....	3
3.1.2.	Memória de Instruções .....	3
3.1.3.	Processador.....	4
3.1.3.1.	Periférico de Entrada .....	4
3.1.3.2.	Periférico de Saída .....	4
3.1.3.3.	Multiplexer dos Registos (Mux R).....	4
3.1.3.4.	Registos A e B.....	4
3.1.3.5.	Unidade Aritmética e Lógica (ALU).....	5
3.1.3.6.	Comparação.....	5
3.1.3.7.	Contador de programa (PC) .....	6
3.1.3.8.	<i>Multiplexer do Program Counter</i> (Mux_PC).....	6
3.1.3.9.	ROM de decodificação (ROM).....	6
4.	Discussão de Resultados .....	7
5.	Conclusão .....	7
6.	Bibliografia .....	7
7.	Anexo A .....	8
7.1.	Tabela de Instruções de teste.....	8
7.2.	Fluxograma .....	9
7.3.	Simulação com o $PIN < 0$ .....	10
7.4.	Simulação com o $PIN \geq 40$ .....	10
7.5.	Simulação com o $0 \leq PIN < 40$ .....	11
8.	Anexo B .....	12
8.1.	Placa-Mãe.....	12
8.1.1.	Processador.....	13
8.1.1.1.	Periférico de Entrada.....	15
8.1.1.2.	Periférico de Saída .....	15
8.1.1.3.	Multiplexer dos Registos (Mux R).....	17
8.1.1.4.	Registos A e B.....	17
8.1.1.5.	Unidade Aritmética e Lógica (ALU).....	18
8.1.1.6.	Comparação.....	19
8.1.1.7.	Contador de programa (PC) .....	20
8.1.1.8.	Multiplexer do Program Counter (Mux_PC) .....	20
8.1.1.9.	ROM de decodificação (ROM).....	21
8.1.2.	Memória de Instruções .....	24
8.1.3.	Memória de Dados (RAM).....	26

## 1. Introdução

Este relatório apresentará os objetivos relacionados ao primeiro trabalho prático da unidade curricular de Arquitetura de Computadores assim como o seu desenvolvimento, discussão de resultados e a conclusão a que os alunos chegaram no fim.

Os processadores são as unidades centrais dos sistemas computacionais. Se comparássemos um sistema computacional a uma pessoa, o processador seria o “cérebro” pois é ele que executa as instruções de máquina, que são qualquer tarefa que o processador possa executar utilizando uma série de cálculos e decisões.

## 2. Objetivos

O objetivo deste trabalho é realizar um processador básico, com um conjunto mínimo de instruções, em linguagem de descrição de hardware (VHDL). Para este fim, utilizou-se o programa ISE da Xilinx com a simulação sendo efetuada no ISim e o teste em FPGA (Spartan 3E e Artix 7).

## 3. Desenvolvimento

O processador desenvolvido é constituído por vários módulos que, quando conectados com a memória de dados e a memória de instruções, formam a placa mãe. Cada módulo foi implementado em separado, como será descrito de seguida, de modo a facilitar a implementação, sendo só necessário no fim ligar os diferentes módulos.

### 3.1. Placa-mãe

#### 3.1.1. Memória de Dados (RAM)

A RAM (Random-Access Memory) é um tipo de memória que permite a escrita/leitura de dados, individual e aleatória (como o nome indica), através do seu endereço. É uma memória volátil, ou seja, os seus dados perdem-se quando a memória perde a alimentação elétrica.

No caso desta placa-mãe, a memória de dados guarda os dados presentes no sinal de entrada **Operando1**, de 8 bits, quando o sinal **WR** está a ‘1’ na transição ascendente do sinal de relógio (**clk**), no endereço indicado pelo sinal de entrada **Constante**, de 8 bits. Quando o sinal **WR** está a ‘0’ é feita a leitura dos dados, na posição de memória indicada por **Constante** e o valor lido é atribuído ao sinal de saída **Dados\_M**, de 8 bits.

#### 3.1.2. Memória de Instruções

É neste módulo que ficam armazenadas as instruções do programa a ser executado. Apresenta uma dimensão de 14 bits, onde o endereço da instrução é determinado pelo sinal **Endereço**, de 8 bits, e à saída é disponibilizado o **opcode**, de 5 bits, o sinal **SEL\_R**, de 1 bit, e o sinal **Constante**, de 8 bits.

### 3.1.3.Processador

#### 3.1.3.1. Periférico de Entrada

É neste módulo que é feita a comunicação do processador com o exterior, permitindo ao utilizador inserir dados para posteriormente serem realizadas operações com os mesmos. Alguns exemplos deste tipo de periféricos são o teclado e o rato.

Este módulo é controlado pelo sinal  $\overline{ESCR\_P}$ , de 1 bit, que quando está a '1' é feita uma leitura dos dados de entrada,  $PIN$ , de 8 bits, colocando-os na saída do periférico,  $Dados\_IN$ , de 8 bits.

#### 3.1.3.2. Periférico de Saída

Este módulo permite que o utilizador veja os dados e informações processados pelo computador. Alguns exemplos deste tipo de periféricos são o monitor, a impressora e colunas de som. Este periférico é controlado pelo sinal  $ESCR\_P$ , de 1 bit, que quando está a '1', na transição ascendente do relógio (clk), escreve no sinal de saída,  $POUT$ , de 8 bits, o valor do sinal à entrada do módulo,  $Operando1$ , também de 8 bits.

#### 3.1.3.3. Multiplexer dos Registos (Mux R)

Este módulo é responsável por encaminhar um dos quatro sinais disponíveis, de 8 bits, à sua entrada ( $Resultado$ ,  $Dados\_IN$ ,  $Dados\_M$  e  $Constante$ ) para apresentar na sua saída,  $Dados\_R$ , de 8 bits. O sinal a encaminhar depende do valor do sinal de entrada  $SEL\_Data$ , de 2 bits.

SEL_DATA	DADOS_R
00	Resultado
01	Dados_IN
10	Dados_M
11	Constante

Tabela 1 Sinal de saída do Mux R em função do sinal SEL\_DATA.

#### 3.1.3.4. Registos A e B

A escrita nos registos A e B é controlada pelo sinal  $ESCR\_R$ , de 1 bit. Quando o sinal está a '1' o valor presente no sinal de entrada  $Dados\_R$ , de 8 bits, é guardado no registo especificado pelo sinal  $SEL\_R$ , de 1 bit, na transição ascendente do sinal de relógio (clk). Estes registos estão continuamente a efetuar leituras. As saídas  $Operando1$  e  $Operando2$ , ambas de 8 bits, apresentam os valores guardados nos registos A e B, respetivamente.

SEL_R	Registo a ser escrito
0	Registo A
1	Registo B

Tabela 2 Sinal de seleção de escrita nos registos A e B

### 3.1.3.5. Unidade Aritmética e Lógica (ALU)

Este módulo permite realizar operações aritméticas e lógicas, tal como o nome indica. No caso desta placa-mãe, a unidade aritmética e lógica do processador, é capaz de realizar as operações soma, subtração, AND, OR e XOR, com os sinais de entrada **Operando1** e **Operando2**, ambos de 8 bits, que representam números inteiros com sinal. Os sinais de saída da ALU são determinados pelo sinal de seleção **SEL\_ALU**, de 3 bits, A saída **Resultado**, de 8 bits, será atualizada no caso de cada operação e, a saída **COMP\_RES**, de 5 bits, será atualizada apenas quando é realizada uma comparação, cada um dos seus bits indicando o resultado de uma das cinco comparações apresentadas no módulo *Comparação*.

SEL_ALU	Operação
000	Operando1 + Operando2
001	Operando1 – Operando2
010	Operando1 <b>AND</b> Operando2
011	Operando1 <b>OR</b> Operando2
100	Operando1 <b>XOR</b> Operando3
101	Operando1 > Operando2 Operando1 >= Operando2 Operando1 = Operando2 Operando1 <= Operando2 Operando1 < Operando2

*Tabela 3 Operações da ALU*

### 3.1.3.6. Comparação

O funcionamento deste módulo é semelhante ao módulo dos registos. Guarda o sinal de entrada, que neste caso é o sinal **COMP\_RES**, sinal de 5 bits, quando o sinal **COMP\_FLAG** está a ‘1’ e o sinal de relógio encontra-se na transição ascendente. Este módulo está constantemente a efetuar leituras, mas apenas um dos 5 bits do sinal guardado é encaminhado para a saída, **S\_FLAG**, de 1 bit. O sinal de seleção **SEL\_COMP**, de 3 bits, determina qual o bit guardado que está disponível na saída, do modo apresentado na tabela abaixo.

SEL_COMP	S_FLAG
000	COMP_RES(0) (>)
001	COMP_RES(1) (>=)
010	COMP_RES(2) (=)
011	COMP_RES(3) (<=)
100	COMP_RES(4) (<)

*Tabela 4 Sinal de saída do multiplexer de comparação em função do sinal de seleção SEL\_COMP*

### 3.1.3.7. Contador de programa (PC)

O contador de programa indica qual é a posição atual da sequência de execução de um programa. Na transição ascendente do relógio, a saída **Endereço**, de 8 bits, é enviada à Memória de Instruções. A sequência de execução será incrementada de um em um quando a entrada **ESCR\_PC**, de 1 bit, estiver a '0', caso contrário, a saída do contador corresponderá ao valor da entrada **Constante**, de 8 bits, e neste caso ocorrerá um salto para o endereço de instrução indicado por este sinal. A entrada **Reset**, de 1 bit, permite voltar ao início do programa quando ativa.

### 3.1.3.8. Multiplexer do Program Counter (Mux\_PC)

Este *multiplexer* indica ao contador de programa se é para realizar um salto ou simplesmente incrementar o contador, através do sinal de saída **ESCR\_PC**, de 1 bit, como já foi visto no módulo do Contador de programa.

O sinal de seleção deste *multiplexer* é o sinal **SEL\_PC**, de 3 bits, que indica qual dos valores de entrada deve passar para a saída, como indicado na tabela seguinte.

SEL_PC	ESCR_PC
000	'0'
001	'1'
010	S_FLAG
011	Operando1(7)
100	NOT (Operando1(7) OR Operando1(6) OR Operando1(5) OR Operando1(4) OR Operando1(3) OR Operando1(2) OR Operando1(1) OR Operando1(0))

Tabela 5 Valor de saída do MUX\_PC em função do sinal de seleção SEL\_PC

### 3.1.3.9. ROM de decodificação (ROM)

Esta ROM é responsável por fornecer aos restantes módulos os seus sinais de controlo. Esta recebe o sinal **opcode**, de 5 bits, da memória de instruções e coloca na sua saída os valores correspondentes aos seguintes sinais de controlo: **SEL\_PC**, **SEL\_COMP** e **SEL\_ALU**, de 3 bits, **SEL\_Data**, de 2 bits, e os sinais **COMP\_FLAG**, **ESCR\_R**, **ESCR\_P** e **WR**, de 1 bit. Na tabela 6 presente no enunciado encontra-se a relação entre o sinal **opcode** e os sinais de controlo, onde cada instrução está também indicada em linguagem *assembly*. De considerar que o *Ri* corresponde ao registo indicado pelo sinal **SEL\_R**, de 1 bit.

No código é utilizado um *case* para implementar a tabela referida anteriormente.

## 4. Discussão de Resultados

Para saber o procedimento que o processador efetuará quando são executadas as instruções mostradas no teste do enunciado, cuja tabela encontra-se no Anexo A, foi preciso traduzir as instruções que se encontravam em linguagem *assembly* para código máquina de modo a programar a memória de instruções.

O teste referido está feito de maneira a que o processador siga as seguintes operações:

- Quando o PIN a ser introduzido representa um valor negativo, o programa realiza a operação:

$$\text{POUT} = - \text{PIN}$$

- ❖ Esta situação encontra-se representada na simulação presente no Anexo A, ponto 7.3.

- Quando o PIN a ser introduzido representa um valor maior ou igual a 40, o programa realiza a operação:

$$\text{POUT} = \text{PIN} - 20$$

- ❖ Esta situação encontra-se representada na simulação presente no Anexo A, ponto 7.4.

- Caso contrário, o PIN é um valor positivo menor que 40, o processador realiza a operação:

$$\text{POUT} = 3 * \text{PIN}$$

- ❖ Esta situação encontra-se representada na simulação presente no Anexo A, ponto 7.5.

O programa encontra-se esquematizado através de um fluxograma no ponto 7.2 do Anexo A.

## 5. Conclusão

Para concluir, este projeto permitiu aos alunos ganhar uma melhor compreensão sobre o funcionamento interno do computador, em particular o processador. As simulações no ISim e os testes nas FPGA resultaram como era esperado, confirmando-se assim o sucesso durante a elaboração deste primeiro projeto.

## 6. Bibliografia

J. Delgado e C. Ribeiro, Arquitectura de Computadores, FCA - Editora de Informática, 2010.

## 7. Anexo A

### 7.1. Tabela de Instruções de teste

	Endereço	Instrução (Assembly)	Instrução (código máquina)		
			Opcode	SEL_R	Constante
0	00000000	LD RA, 3	00010	0	00000011
1	00000001	ST [0], RA	00100	0	00000000
2	00000010	LD RA, 20	00010	0	00010100
3	00000011	ST [1], RA	00100	0	00000001
4	00000100	LDP RA	00000	0	XXXXXXXXXX
5	00000101	JN 22	10001	X	00010110
6	00000110	LD RB, 40	00010	1	00101000
7	00000111	CMP RA, RB	01010	X	XXXXXXXXXX
8	00001000	JGE 27	01100	X	00011011
9	00001001	ST [2], RA	00100	0	00000010
10	00001010	ST [3], RA	00100	0	00000011
11	00001011	LD RA, [0]	00011	0	00000000
12	00001100	LD RB, 1	00010	1	00000001
13	00001101	SUB RA, RB	00110	0	XXXXXXXXXX
14	00001110	JZ 20	10010	X	00010100
15	00001111	ST [0], RA	00100	0	00000000
16	00010000	LD RA, [3]	00011	0	00000011
17	00010001	LD RB, [2]	00011	1	00000010
18	00010010	ADD RA, RB	00101	0	XXXXXXXXXX
19	00010011	JMP 10	10000	X	00001010
20	00010100	LD RA [3]	00011	0	00000011
21	00010101	JMP 29	10000	X	00011101
22	00010110	LD RB, -1	00010	1	11111111
23	00010111	XOR RA, RB	01001	0	XXXXXXXXXX
24	00011000	LD RB, 1	00010	1	00000001
25	00011001	ADD RA, RB	00101	0	XXXXXXXXXX
26	00011010	JMP 29	10000	X	00011101
27	00011011	LD RB, [1]	00011	1	00000001
28	00011100	SUB RA, RB	00110	0	XXXXXXXXXX
29	00011101	STP RA	00001	X	XXXXXXXXXX
30	00011110	JMP 30	10000	X	00011110

Tabela 6 Instruções de teste do projeto



## 7.2. Fluxograma

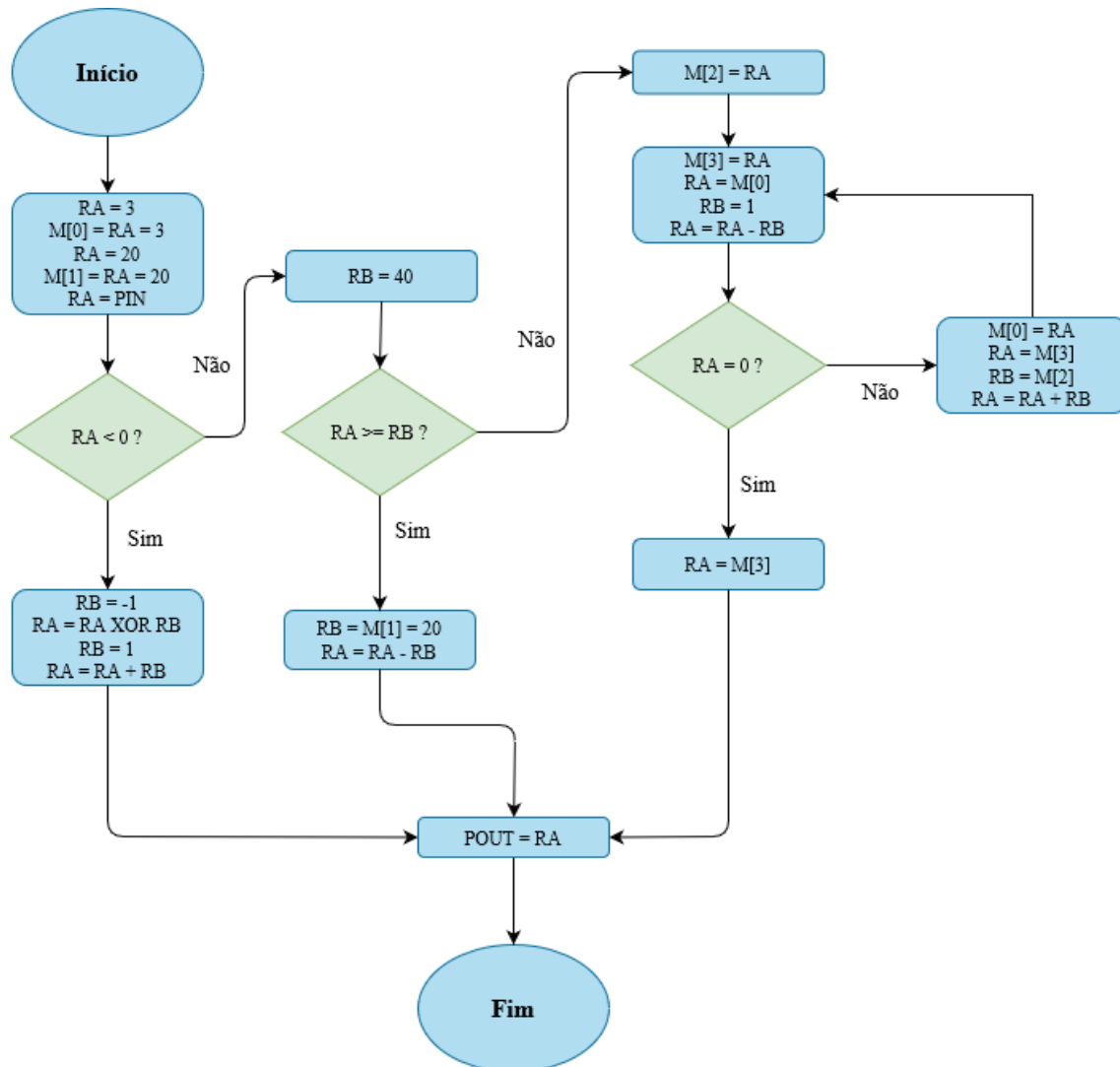


Figura 1 Fluxograma do projeto

### 7.3. Simulação com o $PIN < 0$

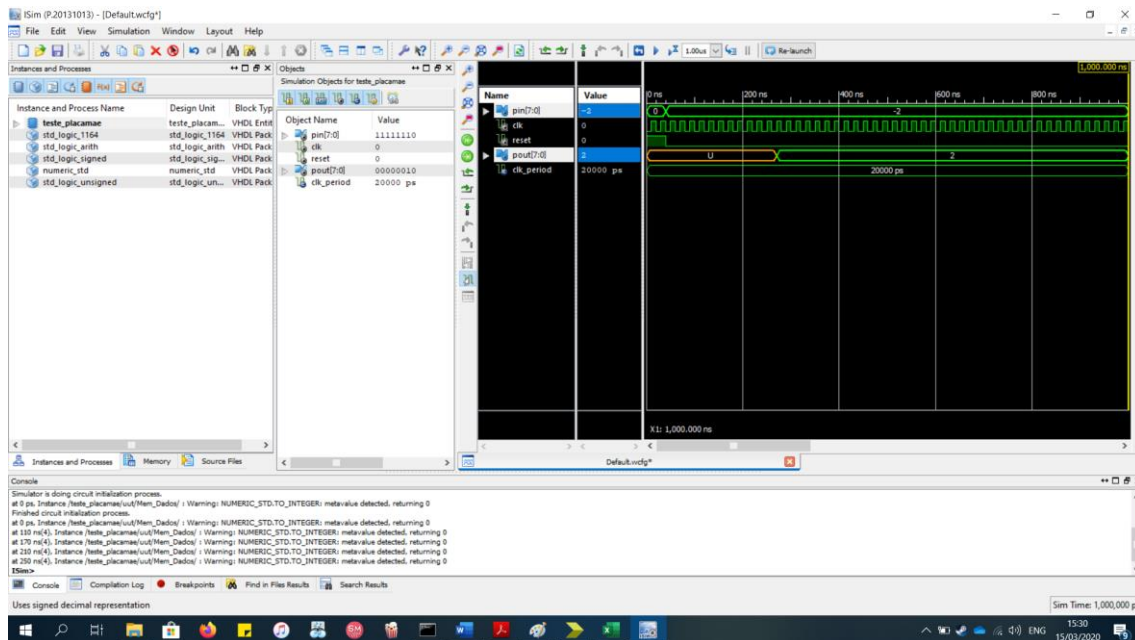


Ilustração 1 Simulação com o valor de PIN a -2

### 7.4. Simulação com o $PIN \geq 40$

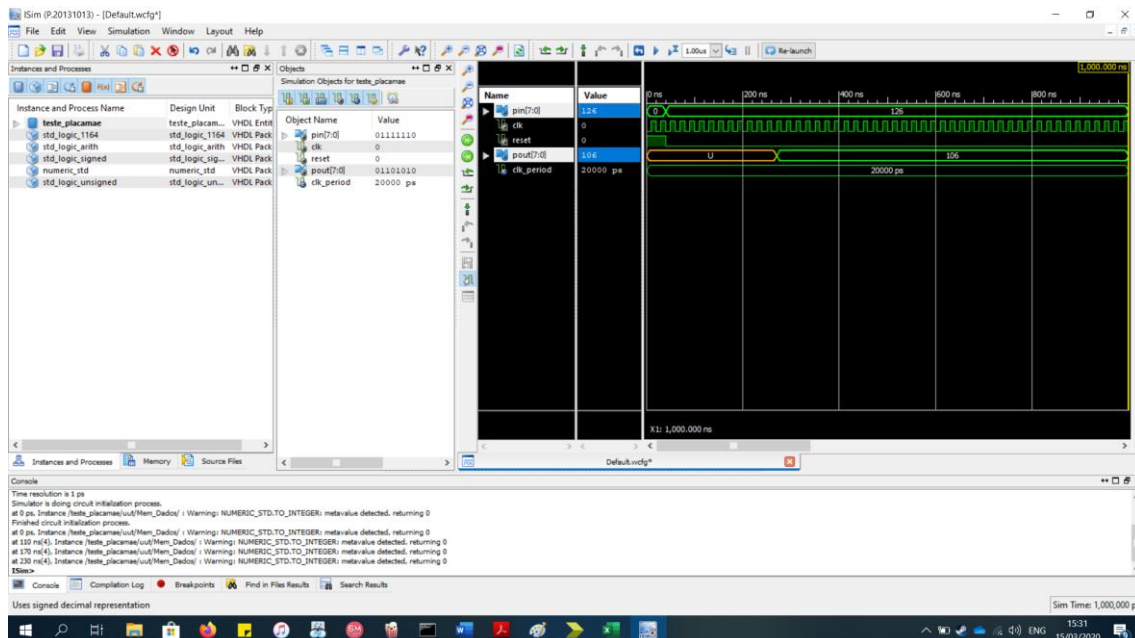


Ilustração 2 Simulação com o valor de PIN a 126

## 7.5. Simulação com o $0 \leq \text{PIN} < 40$

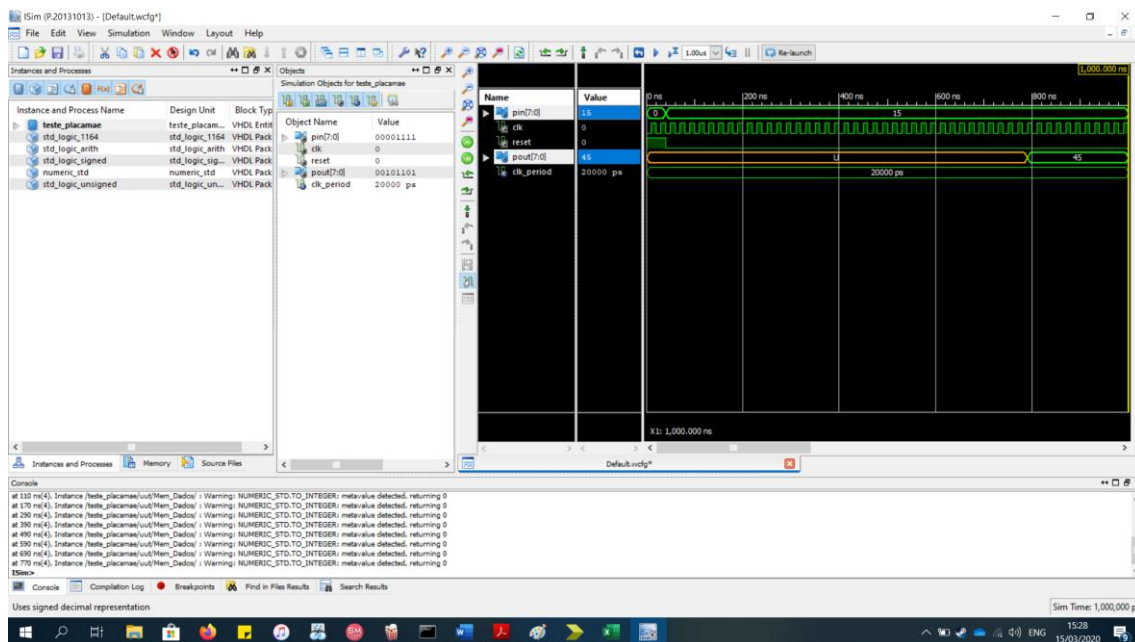


Ilustração 3 Simulação com o valor de PIN a 15

## 8. Anexo B

### 8.1. Placa-Mãe

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity PlacaMae is
    Port ( Pin : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Clk : in  STD_LOGIC;
          Reset : in  STD_LOGIC;
          Pout : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end PlacaMae;

architecture Struct of PlacaMae is
    Component Memoria_Instrucoes is
        Port (Endereco : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
              Opcode : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
              Sel_R : out STD_LOGIC;
              Constante : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
    end Component;

    Component Processador is
        Port ( Pin,Dados_M, Const : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
              Clk, Reset, Sel_R : in  STD_LOGIC;
              Opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
              Pout, Endereco, Op1,Const_Out, ResulALU, Op2 : out STD_LOGIC_VECTOR
(7 downto 0);
              ResComp : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
              WR : out STD_LOGIC);
    end Component;

    Component RAM is
        Port ( Operando1, Address : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
              WR, Clock : in  STD_LOGIC;
              Dados_M : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
    end Component;

    signal Select_Reg,WriteRead: STD_LOGIC;
    signal Const,Const_Out,Instrucao, Dados_Mem, Operando1, ResulALU, Op2:
STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    signal OPCode, ResComp : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
begin
    Proc: Processador Port Map(Pin, Dados_Mem, Const, Clk, Reset, Select_Reg, OPCode,
Pout, Instrucao, Operando1, Const_Out, ResulALU, Op2, ResComp, WriteRead);
    Mem_Instrucs: Memoria_Instrucoes Port Map(Instrucao,OPCode,Select_Reg,Const);
    Mem_Dados: RAM Port Map(Operando1,Const,WriteRead,Clk,Dados_Mem);

end Struct;
```

### 8.1.1. Processador

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Processador is
  Port ( Pin,Dados_M, Const : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        Clk, Reset, Sel_R : in  STD_LOGIC;
        Opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); --Algumas saidas sao so
para propositos de teste
        Pout, Endereco, Op1,Const_Out, ResulALU, Op2 : out  STD_LOGIC_VECTOR
(7 downto 0);
        ResComp : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        WR : out STD_LOGIC);
end Processador;

architecture Struct of Processador is
  Component Comparacao is
    Port ( Comp_Res : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
          Comp_Flag : in  STD_LOGIC;
          Clk : in  STD_LOGIC;
          Sel_Comp : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          S_Flag : out STD_LOGIC);
  end Component;

  Component Mux_PC is
    Port ( S_FLAG : in  STD_LOGIC;
          Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          SEL_PC : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          ESCR_PC : out STD_LOGIC);
  end Component;

  Component Mux_Registos is
    Port ( Resultado : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Dados_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Dados_M : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Constante : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          SEL_Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          Dados_Reg : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
  end Component;

  Component Periferico_Entrada is
    Port ( ESCR_P : in  STD_LOGIC;
          PIN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Dados_In : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
  end Component;
```

Component Periferico\_Saida is

```
Port ( Escr_P : in STD_LOGIC;  
      CLK : in STD_LOGIC;  
      Operando1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
      POut : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  
end Component;
```

Component ProgramCounter is

```
Port ( Constante : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
      ESCR_PC,Clock,Reset : in STD_LOGIC;  
      Endereco : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  
end Component;
```

Component ROM\_Descodificacao is

```
Port ( Opcode : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);  
      Sel_ALU : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);  
      Escr_Perif_Saida : out STD_LOGIC;  
      Sel_Data : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);  
      Escr_Registo : out STD_LOGIC;  
      WR : out STD_LOGIC;  
      Sel_PC : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);  
      Comp_Flag : out STD_LOGIC;  
      Sel_Comp : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));  
end Component;
```

Component RegistosAeB is

```
Port ( ESCR_R : in STD_LOGIC;  
      Dados_R : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
      SEL_R : in STD_LOGIC;  
      clk : in STD_LOGIC;  
      Operando1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
      Operando2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  
end Component;
```

Component ALU is

```
Port ( Operando1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
      Operando2 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
      Sel_ALU : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);  
      Resultado : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
      Comp_Res : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));  
end Component;
```

```
signal escrPerifs,escrPC, S_Flag, Compa_Flag,Select_Reg,Escreve_Reg: STD_LOGIC;  
signal DadosPIN, Ope1,Ope2, ResultadoALU,Dados_REG: STD_LOGIC_VECTOR (7  
downto 0);  
signal Selec_PC, Selec_Comp, Selec_ALU : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);  
signal Sel_Data : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
```

```

signal Resultado_Comparacao : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
begin
PerifIn: Periferico_Entrada Port Map(escrPerifs,Pin,DadosPIN);
PerifOut: Periferico_Saida Port Map(escrPerifs,Clk,Ope1,Pout);
Multiplexer_PC: Mux_PC Port Map(S_Flag,Ope1,Selec_PC,escrPC);
PC: ProgramCounter Port Map(Const,escrPC,Clk, Reset, Endereco);
Comp: Comparacao Port
Map(Resultado_Comparacao,Compa_Flag,Clk,Selec_Comp,S_Flag);
MUX_Reg: Mux_Registos Port
Map(ResultadoALU,DadosPIN,Dados_M,Const,Sel_Data,Dados_REG);
ArithLU: ALU Port
Map(Ope1,Ope2,Selec_ALU,ResultadoALU,Resultado_Comparacao);
RegAeB: RegistosAeB Port Map(Escreve_Reg,Dados_REG,Sel_R,Clk,Ope1,Ope2);
ROM_DeCode: ROM_Descodificacao Port
Map(Opcod,Selec_ALU,escrPerifs,Sel_Data,Escreve_Reg,WR,Selec_PC,Compa_Flag
,Sel_Comp);
Op1 <= Ope1;
Const_Out <= Const;
ResulALU <= ResultadoALU;
Op2 <= Ope2;
ResComp <= Resultado_Comparacao;

end Struct;

```

#### **8.1.1.1. Periférico de Entrada**

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Periferico_Entrada is
    Port ( ESCR_P : in  STD_LOGIC;
          PIN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Dados_In : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end Periferico_Entrada;

architecture Behavioral of Periferico_Entrada is
begin
    process (ESCR_P, PIN)
    begin
        if (ESCR_P = '0') then
            Dados_In <= PIN;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

#### **8.1.1.2. Periférico de Saída**

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

```

```

entity Periferico_Saida is
  Port ( Escr_P : in STD_LOGIC;
        CLK : in STD_LOGIC;
        Operando1 : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        POut : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end Periferico_Saida;

architecture Behavioral of Periferico_Saida is
  signal temp : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
  process (CLK)
  begin
    if rising_edge (CLK) then
      if (Escr_P = '1') then
        temp <= Operando1;
      end if;
    end if;
  end process;
  POut <= temp;
end Behavioral;

```



### 8.1.1.3. Multiplexer dos Registos (Mux R)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Mux_Registos is
  Port ( Resultado : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        Dados_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        Dados_M : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        Constante : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        SEL_Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        Dados_Reg : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end Mux_Registos;

architecture Behavioral of Mux_Registos is
  signal temp : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
  process (SEL_Data, Resultado, Dados_IN, Dados_M, Constante)
  begin
    case SEL_Data is
      when "00" => temp <= Resultado;
      when "01" => temp <= Dados_IN;
      when "10" => temp <= Dados_M;
      when "11" => temp <= Constante;
      when others => temp <= (others => 'X');
    end case;
  end process;
  Dados_Reg <= temp;
end Behavioral;
```

### 8.1.1.4. Registos A e B

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RegistosAeB is
  Port ( ESCR_R : in  STD_LOGIC;
        Dados_R : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        SEL_R : in  STD_LOGIC;
        clk : in  STD_LOGIC;
        Operando1 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        Operando2 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end RegistosAeB;

architecture Behavioral of RegistosAeB is
begin
  process(ESCR_R, Dados_R, SEL_R,clk)
```

```

begin
    if rising_edge(clk) then
        if (ESCR_R = '1') then
            if (SEL_R = '0') then
                Operando1 <= Dados_R;
            else
                Operando2 <= Dados_R;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;

```

### 8.1.1.5. Unidade Aritmética e Lógica (ALU)

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;

```

entity ALU is

```

    Port ( Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Operando2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Sel_ALU : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          Resultado : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Comp_Res : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));

```

end ALU;

architecture Behavioral of ALU is

begin

```

    process(Operando1,Operando2,Sel_ALU)

```

```

        begin

```

```

            case Sel_ALU is

```

```

                when "000" => Resultado <= Operando1 + Operando2;
                when "001" => Resultado <= Operando1 - Operando2;
                when "010" => Resultado <= Operando1 and Operando2;
                when "011" => Resultado <= Operando1 or Operando2;
                when "100" => Resultado <= Operando1 xor Operando2;
                when "101" =>

```

```

                    if (Operando1 > Operando2)
                        then

```

```

                            Comp_Res <=

```

```

(0 => '1', 1=> '1', others => '0');

```

```

                        end if;

```

```

                    if (Operando1 = Operando2)
                        then

```

```

Comp_Res <=
(1=> '1',2 => '1',3 => '1', others => '0');
end if;

if (Operando1 < Operando2)
then
Comp_Res <=
(4 => '1',3 => '1', others => '0');
end if;

when others => Comp_Res <= (others => 'X'); Resultado
<= (others => 'X');
end case;
end process;
end Behavioral;

```

#### 8.1.1.6. Comparação

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Comparacao is
Port ( Comp_Res : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
      Comp_Flag : in STD_LOGIC;
      Clk : in STD_LOGIC;
      Sel_Comp : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
      S_Flag : out STD_LOGIC);
end Comparacao;

architecture Behavioral of Comparacao is
begin
process (Clk, Sel_Comp, Comp_Flag, Comp_Res)
variable mem : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
begin
case Sel_Comp is
when "000" => S_Flag <= mem(0);
when "001" => S_Flag <= mem(1);
when "010" => S_Flag <= mem(2);
when "011" => S_Flag <= mem(3);
when "100" => S_Flag <= mem(4);
when others => S_Flag <= 'X';
end case;
if rising_edge (Clk) then
if Comp_Flag = '1' then
mem := Comp_Res;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;

```

### 8.1.1.7. Contador de programa (PC)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ProgramCounter is
  Port ( Constante : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        ESCR_PC,Clock,Reset : in  STD_LOGIC;
        Endereco : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end ProgramCounter;

architecture Behavioral of ProgramCounter is
  Signal contagem : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
  process (Clock)
  begin
    if rising_edge(Clock) then
      if (Reset = '1') then
        contagem <= (others=>'0');
      else
        if (ESCR_PC='1') then
          contagem<=Constante;
        else
          contagem<=contagem+"00000001";
        end if;
      end if;
    end if;
  end Process;
  Endereco<=contagem;
end Behavioral;
```

### 8.1.1.8. Multiplexer do Program Counter (Mux\_PC)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Mux_PC is
  Port ( S_FLAG : in  STD_LOGIC;
        Operando1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        SEL_PC : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        ESCR_PC : out STD_LOGIC);
end Mux_PC;

architecture Behavioral of Mux_PC is
begin
  process (S_FLAG, Operando1,SEL_PC)
  begin
```

```

        case SEL_PC is
            when "000" => ESCR_PC <= '0';
            when "001" => ESCR_PC <= '1';
            when "010" => ESCR_PC <= S_FLAG;
            when "011" => ESCR_PC <= Operando1(7);
            when "100" => ESCR_PC <= not(Operando1(7) or
Operando1(6)or Operando1(5)or Operando1(4)or Operando1(3)or Operando1(2)or
Operando1(1)or Operando1(0)) ;
            when others => ESCR_PC <= 'X';
        end case;
    end process;
end Behavioral;

```

### 8.1.1.9. ROM de decodificação (ROM)

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity ROM_Descodificacao is
    Port ( Opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
          Sel_ALU : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          Escr_Perif_Saida : out STD_LOGIC;
          Sel_Data : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          Escr_Registo : out STD_LOGIC;
          WR : out STD_LOGIC;
          Sel_PC : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          Comp_Flag : out STD_LOGIC;
          Sel_Comp : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end ROM_Descodificacao;

architecture Behavioral of ROM_Descodificacao is

begin

    process (Opcode)
    begin
        case Opcode is
            -- LDP Ri
            when "00000" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"01";
            Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
            -- STP RA
            when "00001" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '1'; Sel_Data <=
"XX";

```

```

    Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- LD Ri, constante
    when "00010" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"11";
    Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- LD Ri, [constante]
    when "00011" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"10";
    Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- ST [constante], RA
    when "00100" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
    Escr_Registo <= '0'; WR <= '1'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- ADD RA,RB
    when "00101" => Sel_ALU <= "000"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";
    Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- SUB RA,RB
    when "00110" => Sel_ALU <= "001"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";
    Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- AND RA,RB
    when "00111" => Sel_ALU <= "010"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";
    Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- OR RA,RB
    when "01000" => Sel_ALU <= "011"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";
    Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- XOR RA,RB
    when "01001" => Sel_ALU <= "100"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <= "00";
    Escr_Registo <= '1'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- CMP RA,RB
    when "01010" => Sel_ALU <= "101"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
    Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='1'; Sel_Comp
<= "XXX";
    -- JG constante
    when "01011" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
    Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "000";

```

```

-- JGE constante
when "01100" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "001";
-- JE constante
when "01101" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "010";
-- JLE constante
when "01110" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "011";
-- JL constante
when "01111" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "010"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "100";
-- JMP constante
when "10000" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "001"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
-- JN RA, constante
when "10001" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "011"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
-- JZ RA, constante
when "10010" => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "100"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
-- NOP
when others => Sel_ALU <= "XXX"; Escr_Perif_Saida <= '0'; Sel_Data <=
"XX";
Escr_Registo <= '0'; WR <= '0'; Sel_PC <= "000"; Comp_Flag <='0'; Sel_Comp
<= "XXX";
end case;
end process;
end Behavioral;

```

### 8.1.2. Memória de Instruções

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Memoria_Instrucoes is
    Port ( Endereco : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          Opcode : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
          Sel_R : out  STD_LOGIC;
          Constante : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end Memoria_Instrucoes;

architecture Behavioral of Memoria_Instrucoes is
begin
    process (Endereco)
    begin
        case Endereco is
            when "00000000" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000011";
            when "00000001" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000000";
            when "00000010" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00010100";
            when "00000011" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000001";
            when "00000100" => Opcode <= "00000"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"XXXXXXXXX";

            when "00000101" => Opcode <= "10001"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"00010110";
            when "00000110" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <=
"00101000";
            when "00000111" => Opcode <= "01010"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"XXXXXXXXX";
            when "00001000" => Opcode <= "01100"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"00011011";
            when "00001001" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000010";

            when "00001010" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000011";
            when "00001011" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000000";
            when "00001100" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <=
"00000001";
            when "00001101" => Opcode <= "00110"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"XXXXXXXXX";
```



```

        when "00001110" => Opcode <= "10010"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"00010100";

        when "00001111" => Opcode <= "00100"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000000";
        when "00010000" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000011";
        when "00010001" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '1'; Constante <=
"00000010";
        when "00010010" => Opcode <= "00101"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"XXXXXXXXXX";
        when "00010011" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"00001010";

        when "00010100" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"00000011";
        when "00010101" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"00011101";
        when "00010110" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <=
"11111111";
        when "00010111" => Opcode <= "01001"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"XXXXXXXXXX";
        when "00011000" => Opcode <= "00010"; Sel_R <= '1'; Constante <=
"00000001";

        when "00011001" => Opcode <= "00101"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"XXXXXXXXXX";
        when "00011010" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"00011101";
        when "00011011" => Opcode <= "00011"; Sel_R <= '1'; Constante <=
"00000001";
        when "00011100" => Opcode <= "00110"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"XXXXXXXXXX";
        when "00011101" => Opcode <= "00001"; Sel_R <= '0'; Constante <=
"XXXXXXXXXX";
        when "00011110" => Opcode <= "10000"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"00011110";

        when others => Opcode <= "XXXXXX"; Sel_R <= 'X'; Constante <=
"XXXXXXXXXX";

end case;
end process;
end Behavioral;

```

### 8.1.3. Memória de Dados (RAM)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity RAM is
    Port ( Operando1, Address : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          WR, Clock : in  STD_LOGIC;
          Dados_M : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end RAM;

architecture Behavioral of RAM is
    Type mem is array(256 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(7 Downto 0);
    Signal Memoria : mem := (others=>(others=>'0'));
begin
    process(Clock)
    begin
        if rising_edge(Clock) then
            if WR = '1' then
                Memoria(to_integer(Unsigned(Address)))<=Operando1;
            end if;
        end if;
    end process;
    Dados_M<=Memoria(to_integer(Unsigned(Address)));
end Behavioral;
```